


## UKŁADY KOMBINACYJNE

Wprowadzenie. Zadanie przykładowe I. Metoda Karnaugh. Schemat sprzętowy. Program w C. Program w ST. Program w LD. Program ST w środowisku TwinCAT PLC Control. Program LD – PLC Control. Niepoprawne pomiary. Zadanie przykładowe II.

### WPROWADZENIE

#### 1. Układy przełączające


- Podział

 

- Realizacje sprzętowe

Układy kombinacyjne – bramki bez sprzężeń zwrotnych  
 Układy sekwencyjne – przerzutniki, bramki ze sprzężeniami zwrotnymi

- Opis matematyczny

 

Układy kombinacyjne –  $Y_t = \lambda(X_t)$  – aktualny stan wyjść zależy wyłącznie od aktualnego stanu wejść.


Układy sekwencyjne –  $\begin{cases} Q_{t+1} = \delta(Q_t, X_t) \\ Y_t = \mu(Q_t, X_t) \end{cases}$  –  $Q_t$  stan wewnętrzny

Stan wyjść zależy od wejść i stanu wewnętrznego (zależnego od poprzednich wejść → pamięć:  $Y_t = \mu(\delta(Q_{t-1}, X_{t-1}), X_t)$ ).

#### 2. Metodologia projektowania układów kombinacyjnych

- Sformułowanie tablicy wejść/wyjść
- Utworzenie funkcji przełączającej metodą Karnaugh
- Realizacja sprzętowa – bramki
- Realizacja programowa (języki C, ST, ew. inne)
  - funkcja przełączająca → wzór (podstawowa realizacja)
  - schemat bramkowy → funkcje AND, OR, NOT
  - tablica wejść/wyjść → indeksem do tablicy jest kombinacja we/wy
  - zestaw instrukcji *if ... then ... else* odpowiadający tablicy we/wy
- Niepoprawne pomiary
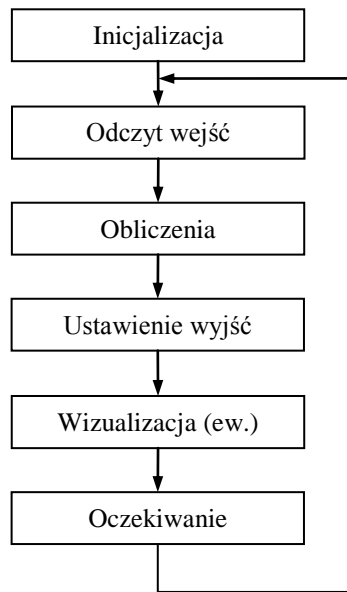
### 3. Struktura programu w prostym sterowniku




Cykl wykonywania programu – np. 10 ms, 0.1 s lub ponowne rozpoczęcie zaraz po poprzednim wykonaniu.

Wizualizacja – LEDy, bargrafy, wyświetlacz LCD.

## ZADANIE PRZYKŁADOWE I

### 1. Sterowanie nagrzewaniem

 

a, b, c: 0 – temperatura poniżej poziomu  
1 – temperatura powyżej poziomu  
lub mu równa

G1, G2 – grzejniki

Zadanie:

$t < a$	G1	G2	– obydwa grzejniki włączone
$a \leq t < b$	G1	-	
$b \leq t < c$	-	G2	
$c \leq t$	-	-	

### 2. Tablica wejść/wyjść

c	b	a	G1	G2
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	1	1	0	0

Inaczej – tablica zero–jedynkowa, tablica prawdy

*Uwaga.* Stany nie ujęte w tablicy reprezentują awarie czujników pomiarowych (typowa reakcja na uszkodzenie → wyłączyć zasilanie).

# METODA KARNAUGHA

## 1. Reguły tworzenia tablic Karnaugh

Chodzi o sformułowanie możliwie prostego wzoru, aby ułatwić realizację sprzętową (w realizacji programowej znaczenie minimalizacji jest mniejsze).

- Wyjścia rozpatruje się oddzielnie.
- Współrzędne pól elementarnych opisane są refleksyjnym kodem Graya.
- Puste pola uzupełnia się znakami nieokreśloności (-).

## 2. Tablice zadania

		G1			
		ba			
c	00	01	11	10	
	1	1	1	0	-
1	-	-	0	-	

		G2			
		ba			
c	00	01	11	10	
	0	1	0	1	-
1	-	-	0	-	

## 3. Reguły upraszczania – łączenie pól elementarnych

- Wszystkie pola „1” muszą być objęte
- Liczba pól łączonych ze sobą musi być potęgą 2 (1, 2, 4, 8, ...).
- Połączone pola muszą tworzyć prostokąt lub kwadrat, im większy tym lepiej.
- Pola „-” dołącza się do pól „1”.
- Pola mogą zachodzić na siebie.
- Górny i dolny wiersz uważa się za sąsiednie, jak również lewą i prawą kolumnę (ze względu na kod Graya).

		G1			
		ba			
c	00	01	11	10	
	0	1	1	0	-
1	-	-	0	-	

		G2			
		ba			
c	00	01	11	10	
	0	1	0	1	-
1	-	-	0	-	


## 4. Tworzenie wynikowych wzorów – kolumny

- Wypisać kolumny wejść odpowiadające zakreślonym obszarom.
- Utworzyć iloczyn z tych wejść, które w wypisanych kolumnach mają niezmiennione wartości (stale 0 lub 1), przy czym 1 odpowiada sygnałowi prostemu, a 0 – zanegowanemu.
- Wynikowy wzór jest sumą wzorów powstałych z zaznaczonych obszarów.

G1			G2					
c	b	a	c	b	a	c	b	a
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	↓	↓	
1	0	1	1	1	0	$\bar{c} \cdot b$		– iloczyn
	↓			↓				
	$\bar{b}$			$\bar{a}$				
$G1 = \bar{b}$			$G2 = \bar{a} + b\bar{c}$ – suma					

*Uwagi.* Zaznaczenie zbyt małych obszarów w tablicy Karnaugh'a nie jest błędem, ale wynikowy wzór się rozrasta (nie jest minimalny), bo iloczynów w końcowej sumie przybywa. Zjawisko hazardu obecne w realizacjach sprzętowych nie występuje w realizacjach programowych, ponieważ obliczenia są wykonywane w tym samym cyklu (nie ma różnicy czasów propagacji bramek).

### SCHEMAT SPRZĘTOWY

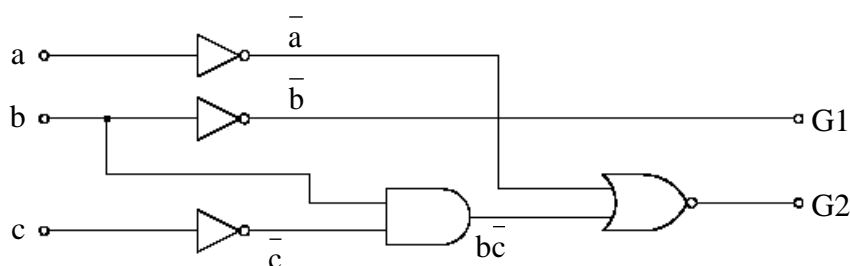

Programowym odpowiednikiem schematów sprzętowych jest graficzny język FBD.

### PROGRAM W C

#### 1. Operatory logiczne

*char* – typ zmiennych logicznych

! negacja, && iloczyn logiczny, || suma logiczna

```
char a,b,c,G1,G2;
...
G1=!b;
G2=!a||b&&!c;
```

#### 2. if ... else – tablica wejść/wyjść

```

if(!c&&!b&&!a) {G1=1; G2=1;}
else
    if(!c&&!b&&a) {G1=1; G2=0;}
    else
        if(!c&&b&&a) {G1=0; G2=1;}
        else
            {G1=0; G2=0;}

```

Wersja powyższa ujmuje także przypadek z niepoprawnymi pomiarami (G1=0, G2=0 – zob. dalej).

## PROGRAM W ST

Norma PN-EN 61131-3: 2004(4). *Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania* definiuje pięć języków:

- ST – tekst strukturalny (*Structured Text*)
- IL – lista rozkazów (*Instruction List*)
- LD – schemat drabinkowy (*Ladder Diagram*)
- FBD – funkcjonalny schemat blokowy (*Function Block Diagram*)
- SFC – sekwencyjny schemat funkcjonalny (*Sequential Function Chart*)

Będziemy stosować pakiet TwinCAT sterowników PLC/PAC firmy Beckhoff.

### 1. Operatory logiczne


### 2. IF...THEN...ELSE

## PROGRAM W LD


### 1. Elementy

 zmienna wejściowa prosta – argument


 zmienna zanegowana

 

## 2. Operacje logiczne

 

## 3. Program – zadanie I

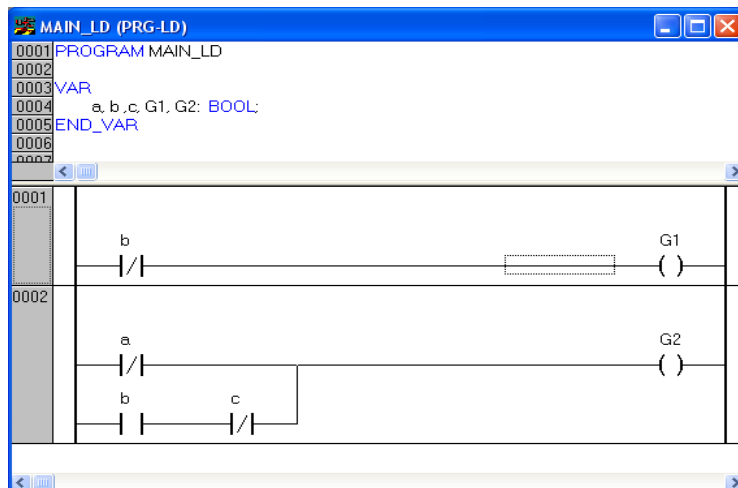


$$G1 = \bar{b}$$

$$G2 = \bar{a} + b\bar{c}$$

# PROGRAM ST W ŚRODOWISKU TWINCAT PLC CONTROL

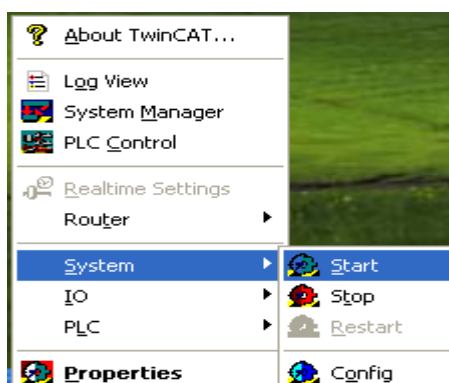
## 1. Uruchomienie systemu

- *System > Start* – jeśli system jest już uruchomiony, to *Start* wyszarzone.




Odpowiedź *Cancel* na pytanie o rejestrację.

- *PLC Control*

 


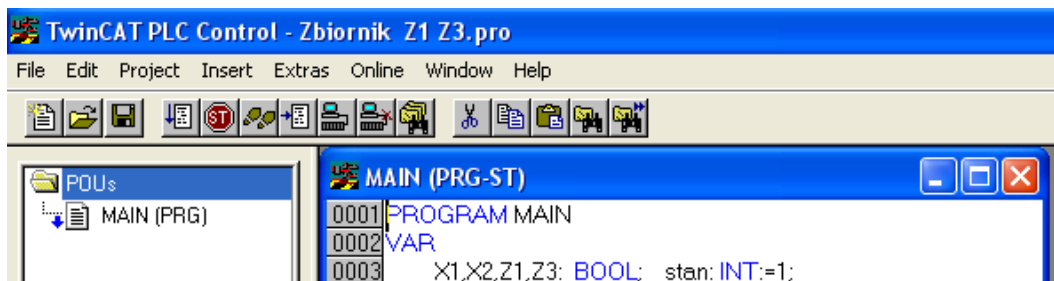Pojawia się okno *TwinCAT PLC Control* z ostatnio uruchamianym projektem.




## 2. Nowy projekt


- *File > New*

 

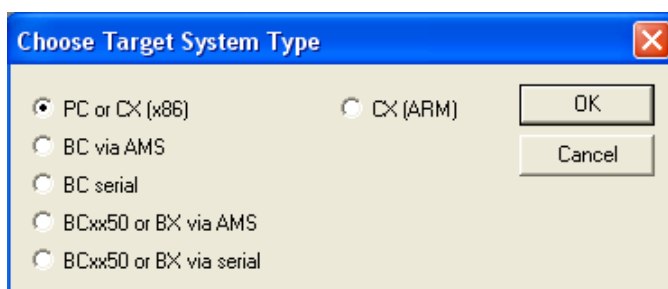
- Typ systemu docelowego  
Symulacja i prace domowe – *PC or CX (x86)*  
Laboratorium – *CX(ARM)*



- Język programowania – *ST*

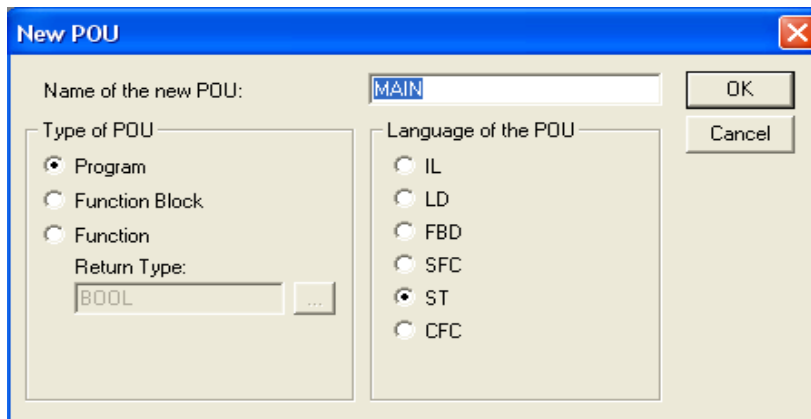


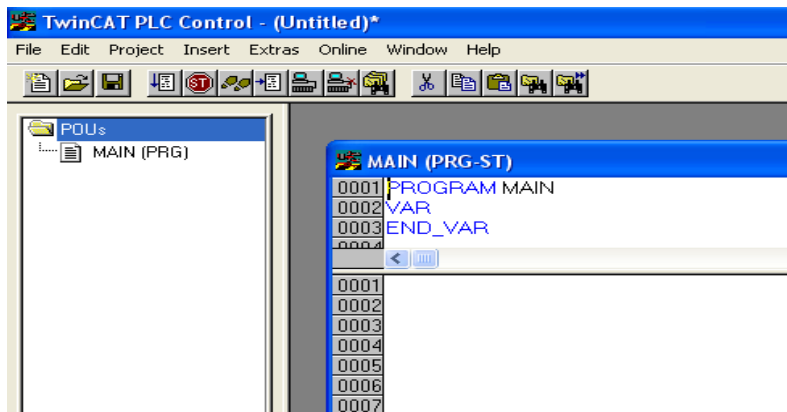Pojawia się puste okno edytora programu z *Untitled* jako nazwą projektu. Górna część jest przeznaczona na deklaracje zmiennych i bloków funkcjonalnych, a dolna na właściwy kod.




### 3. Kodowanie, kompilacja

- Deklaracje i kod

 


- *Project > Build* lub *Rebuild all*

 



 
Informacja o wyniku kompilacji w dolnej części okna




Na *warnings* nie należy zwracać uwagi.

- Zapis pliku

*File > Save*

 


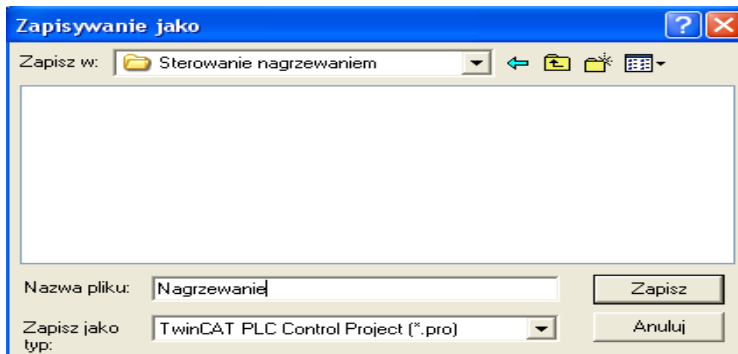Należy najpierw utworzyć katalog na pliki projektu (których może być nawet kilkanaście), tutaj katalog *Sterowanie nagrzewaniem*, i w nim zapisać plik z kodem źródłowym – tutaj *Nagrzewanie.pro* (rozszerzenie dodawane automatycznie).




#### 4. Symulacja


- *Online > Choose Run-Time System...*

 

 
- *Local > RunTime 1 (Port 801)* – lokalny komputer PC





- Ładowanie programu  
*Online > Login*

 

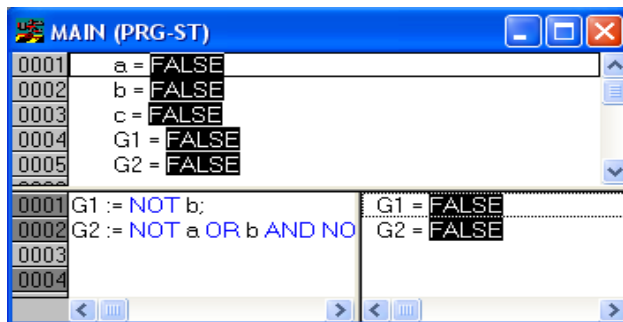Odpowiedź *Tak* na pytanie o załadowanie programu.  
Początkowe wartości zmiennych.




- *Online > Run*

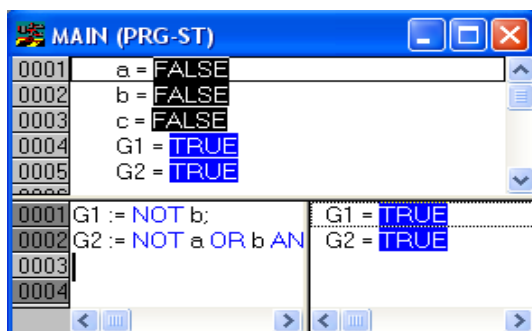 

 
## 5. Zapisywanie nowej wartości

- 2 kl. zmienna  
Pojawia się proponowana nowa wartość.




- *Online > Write Values* lub *Ctrl+F7*

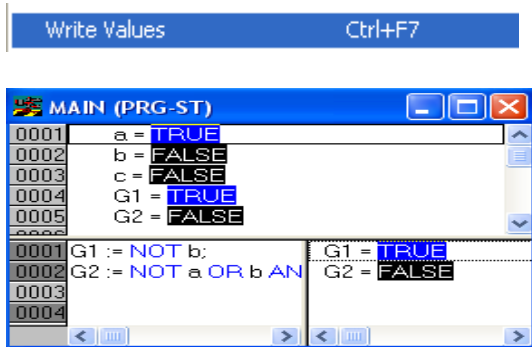

## 6. Zakończenie


- *Online > Logout*

 


# PROGRAM LD – PLC CONTROL
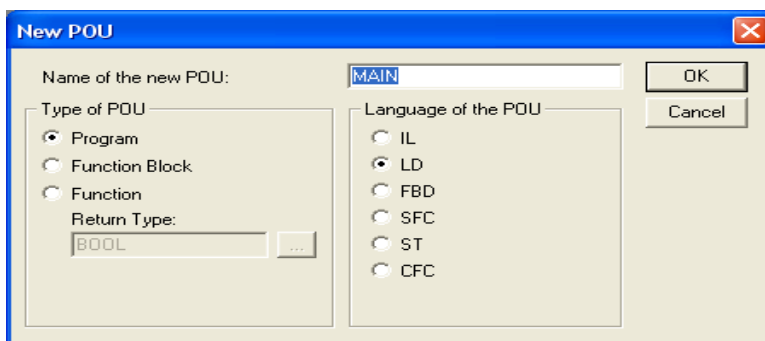
## 1. Nowy projekt, typ POU, język LD

- *File > New*
- *PC or CX (x86)*
- *Language – LD*




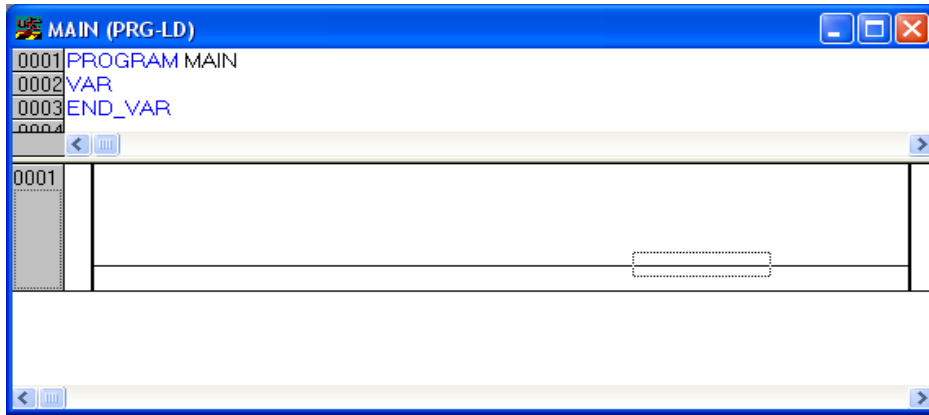- Okno edytora LD – deklaracje w górnej części (j.p.)  
– dolna część przeznaczona na schemat; widoczny jeden szczebel drabinki.




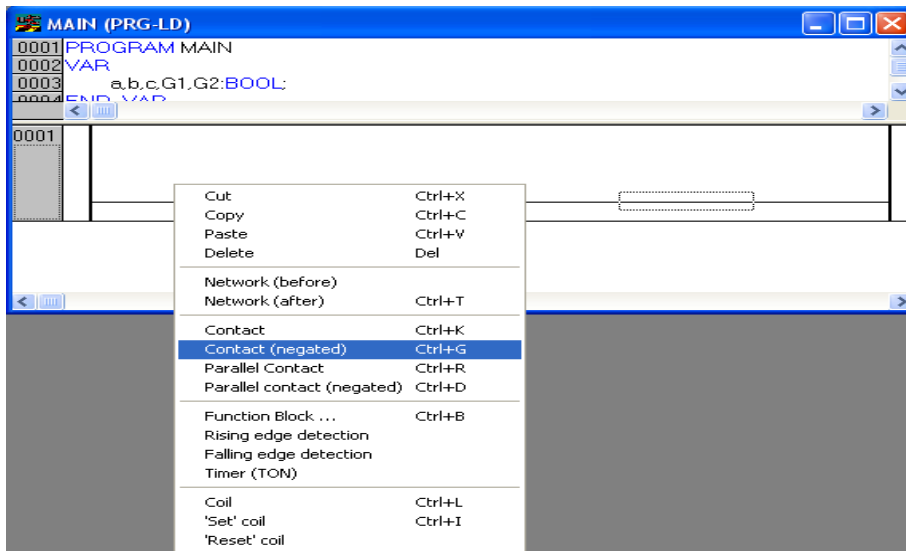
## 2. Tworzenie schematu LD

- Wybór miejsca, menu kontekstowe (prawy klawisz myszy) > wybór elementu schematu, np. *Contact (negated)*.




Pojawia się styk zanegowany, bez nazwy zmiennej – pytajniki ???

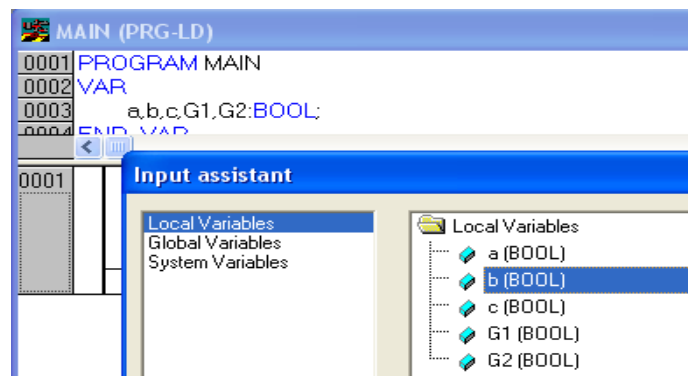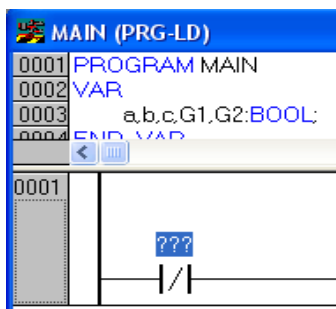
- Nazwa zmiennej  
Zaznaczyć ??? > przycisk F2 > okno *Input assistant* > wybór zmiennej, np. *b*.



- Pełny schemat

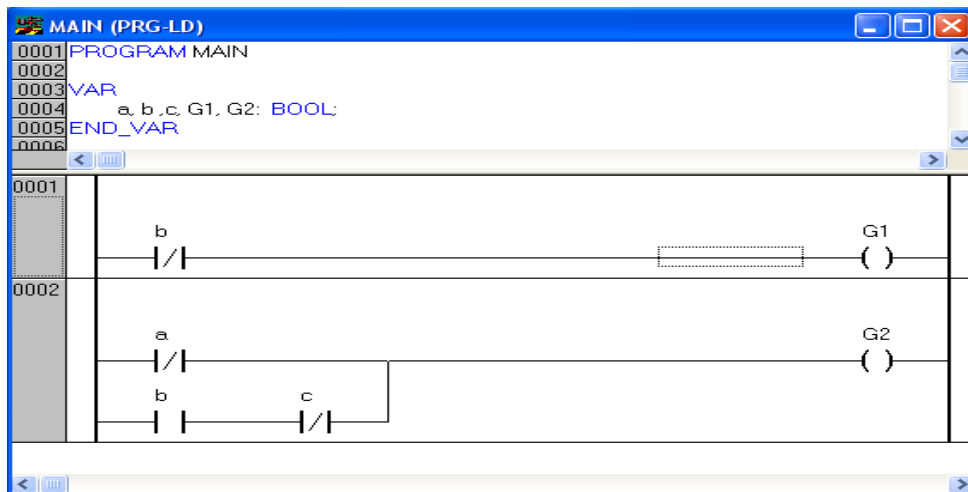


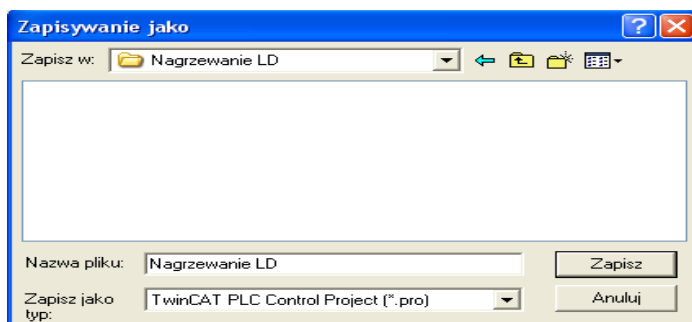- Kompilacja *Project > Build*
- Zapis pliku *File > Save*  
Najpierw utworzono katalog *Nagrzewanie LD* na pliki projektu.



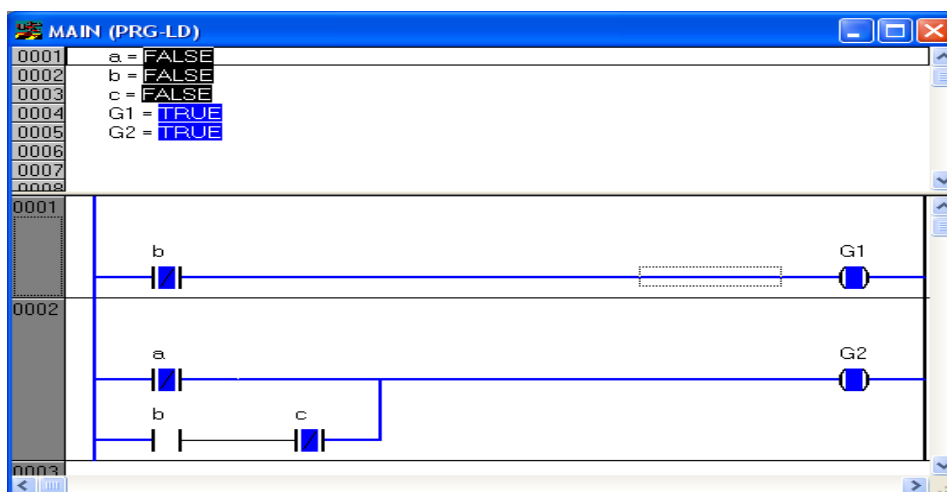
### 3. Symulacja

- *Online > Choose Run-Time System > Local > RunTime 1 (Port 801)*
- Ładowanie *Online > Login* (początkowe wartości zmiennych)
- Uruchomienie *Online > Run*



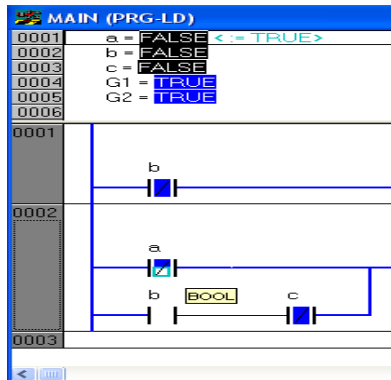
#### 4. Nowa wartość zmiennej

- 2 kl. styk, np. *a*
- Połowa styku zmienia kolor; proponowana nowa wartość widoczna także w górnej części okna (deklaracje).



- Ctrl + F7 lub *Online > Write Values*

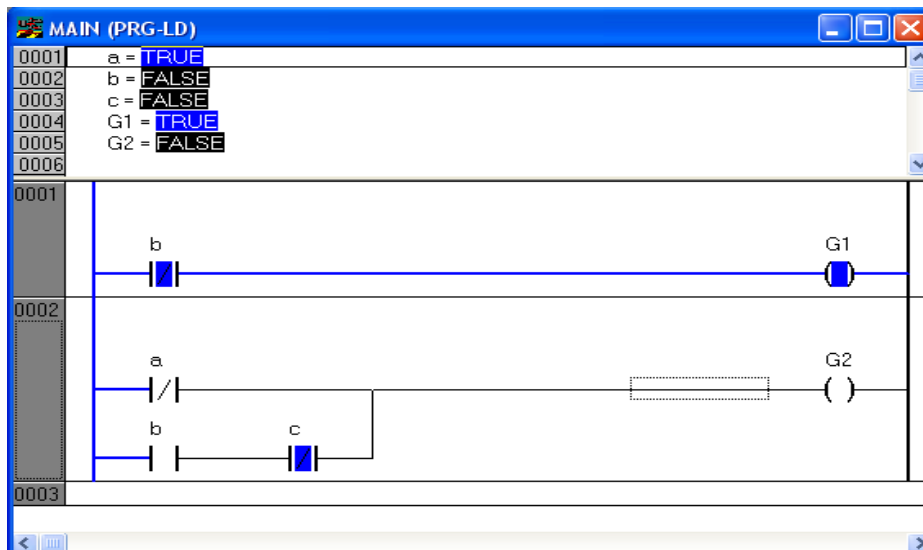

## NIEPOPRAWNE POMIARY

### 1. Tablica poprawności pomiarów

c	b	a	P
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

P = 1 – pomiary poprawne


P = 0 – pomiary niepoprawne

## 2. Tablica Karnaugh

		ba			
		00	01	11	10
c	0	1	1	1	0
	1	0	0	1	0

*Uwaga.* Teraz w tablicy Karnaugh dotyczącej poprawności pomiarów nie ma pól „-” (nie ma nieokreśloności).

## 3. Wzór

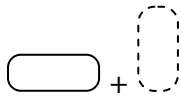

$$P = \overline{c}b + ab$$

## 4. Wymaganie technologiczne

W przypadku niepoprawnych pomiarów obydwie grzałki należy wyłączyć –  $G1=G2=0$ .

## 5. Programowanie


### C

```

char P; // poprawność pomiarów
...
P=a&&b||!b&&!c;

if(P)
    {G1=!b; G2=!a||b&&!c;}
else
    {G1=G2=0;}
    
```


### ST

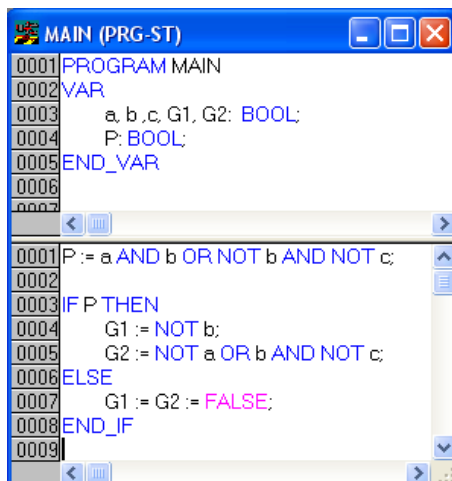

```

0001 PROGRAM MAIN
0002 VAR
0003   a, b, c, G1, G2: BOOL;
0004   P: BOOL;
0005 END_VAR
0006
0007
0008 P := a AND b OR NOT b AND NOT c;
0009 IF P THEN
0010   G1 := NOT b;
0011   G2 := NOT a OR b AND NOT c;
0012 ELSE
0013   G1 := G2 := FALSE;
0014 END_IF
    
```

### LD

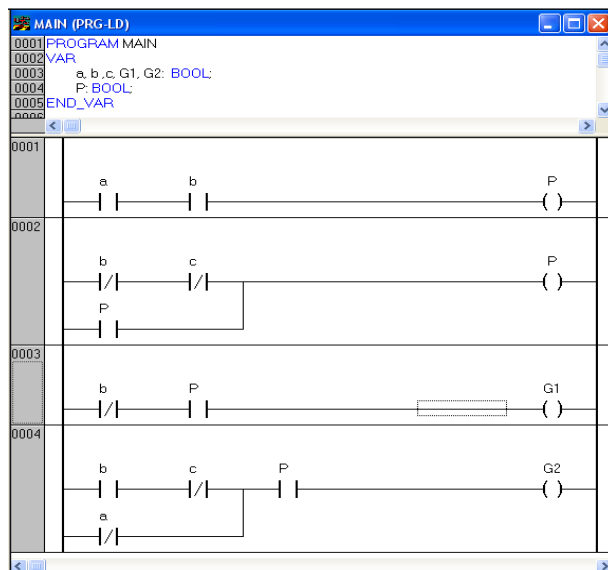

$$P = a \cdot b$$


$$P = P + \overline{b} \cdot \overline{c}$$

## ZADANIE PRZYKŁADOWE II
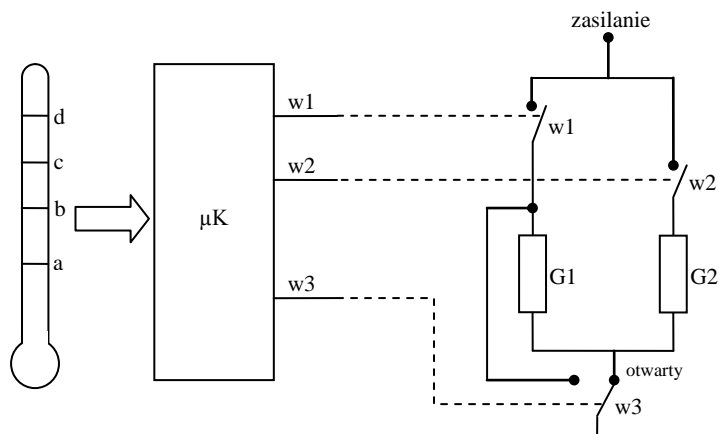
### 1. Sterowanie nagrzewaniem

Włączanie grzejników:

- równoległe G1, G2,   gdy  $t < t_a$
- tylko G1,           gdy  $t_a \leq t < t_b$
- tylko G2,           gdy  $t_b \leq t < t_c$
- szeregowo G1, G2,   gdy  $t_c \leq t < t_d$
- wyłączone G1, G2,   gdy  $t_d \leq t$



Połączenie powyższe pozwala uzyskać cztery stopnie mocy grzejnej przy dwóch grzejnikach.

### 2. Tablica wejść/wyjść

d	c	b	a	w <sub>1</sub>	w <sub>2</sub>	w <sub>3</sub>
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0



### 3. Tablice Karnaugh i kolumny

		ba																			
		00	01	11	10																
dc	w <sub>1</sub>	<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> </table>				1	1	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1	1	0	-																	
	-	-	0	-																	
	-	-	0	-																	
	-	-	-	-																	
00	0	1	0	0																	
01	0	1	0	1																	
11	1	1	0	0																	
10	1	1	0	1																	

d	c	b	a
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	0	0	0
1	0	0	1
			$\bar{b}$

$w_1 = \bar{b}$

		ba																			
		00	01	11	10																
dc	w <sub>2</sub>	<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> </table>				1	0	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1	0	1	-																	
	-	-	1	-																	
	-	-	0	-																	
	-	-	-	-																	
00	0	1	0	0																	
01	0	1	0	0																	
11	1	1	0	0																	
10	1	1	1	0																	

d	c	b	a
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
			$\bar{a}$

d	c	b	a
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
			$\bar{a}$

$w_2 = \bar{a} + b\bar{d}$

		ba																			
		00	01	11	10																
dc	w <sub>3</sub>	<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">0</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td><td style="padding: 2px 5px;">-</td></tr> </table>				0	0	0	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	0	0	0	-																	
	-	-	1	-																	
	-	-	0	-																	
	-	-	-	-																	
00	0	0	0	-																	
01	-	-	1	-																	
11	-	-	0	-																	
10	-	-	-	-																	

d	c	b	a
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	1
0	1	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
			$\bar{d}$



$w_3 = c\bar{d}$

### 4. Programowanie – stan normalny

C

```
char d, w1, w2, w3;    – dodatkowe deklaracje
...
w1=!b; w2=!a||b&&!d; w3=c&&!d;
```

ST

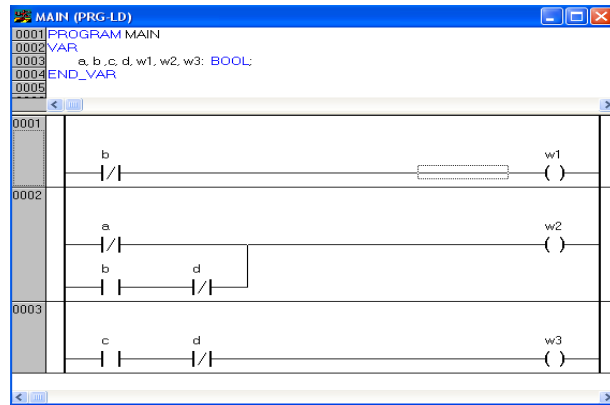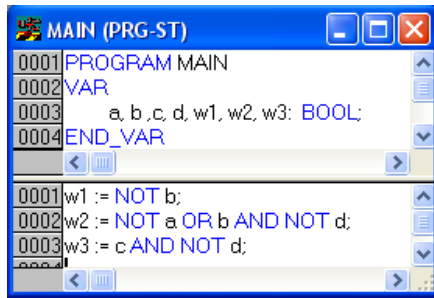

## 5. Niepoprawne pomiary

Tablica poprawności

dc \ ba	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

Zmienna P



$$P = \overline{dcb} + cba + \overline{dca}$$

Programowanie

**C**

```

char P;
...
P=!d&&!c&&!b || c&&b&&a || !d&&!c&&a;

if(P)
{ w1=!b; w2=!a||b&&!d; w3=c&&!d;}
else
w1=w2=w3=0;

```

**ST**

```
MAIN (PRG-ST)
0001 PROGRAM MAIN
0002 VAR
0003   a, b, c, d, w1, w2, w3: BOOL;
0004   P: BOOL;
0005 END_VAR
0006
0007
0008
0009
0010 P := NOT d AND NOT c AND NOT b OR
0011    c AND b AND a OR
0012    NOT b AND NOT c AND a;
0013
0014 IF P THEN
0015   w1 := NOT b;
0016   w2 := NOT a OR b AND NOT d;
0017   w3 := c AND NOT d;
0018 ELSE
0019   w1 := w2 := w3 := FALSE;
0020 END_IF
```